

TRABALHO PRÁTICO ULA DE 2 BITS

Disciplina: Introdução à Computação **Professor:** Thyago Quintas


Aluno: Radamés Marcellino Ferreira

RA: 1143019050

Data da Entrega: 03 de junho de 2026


Observação: Versão completa com as 4 operações (Soma, Subtração, Multiplicação e Divisão), desenvolvida individualmente, utilizando apenas portas lógicas básicas conforme as regras do trabalho.

Print da ULA principal:

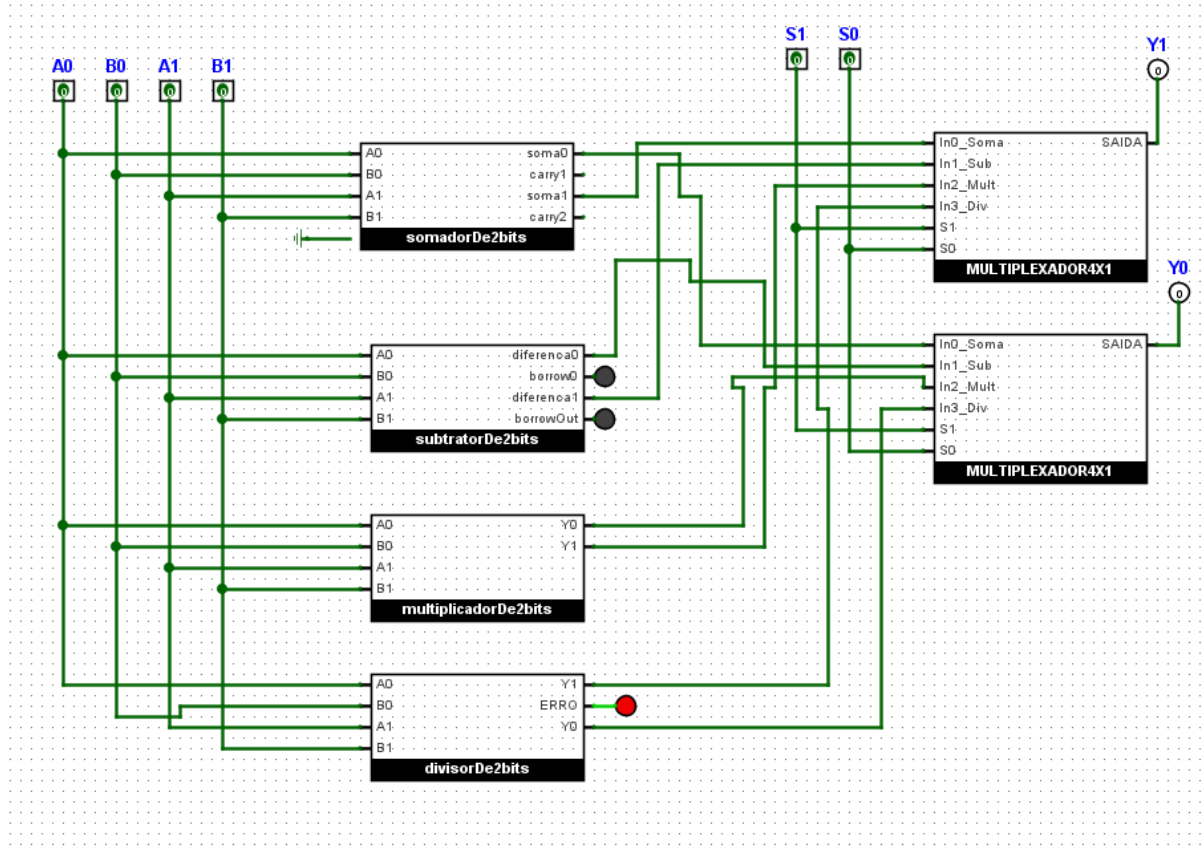


Somador de dois bits


Teste1:

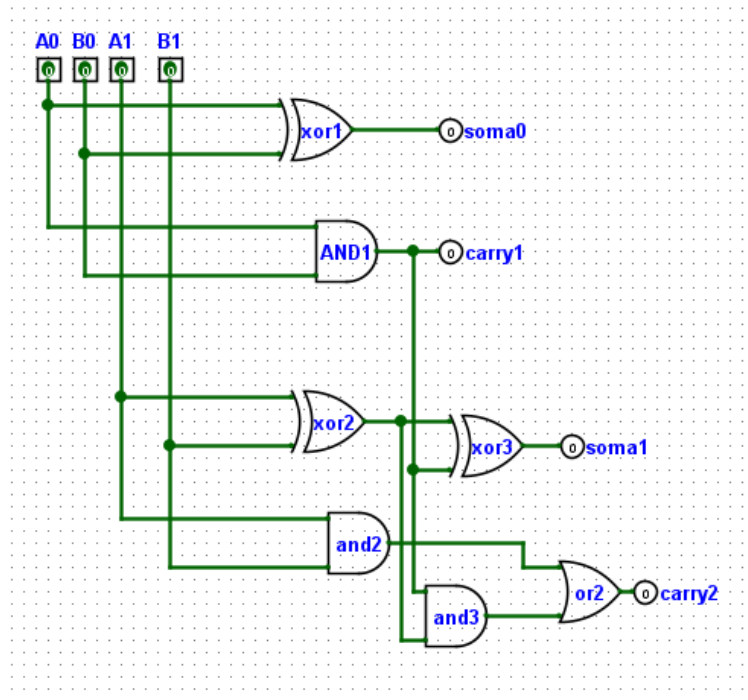


Teste 2:

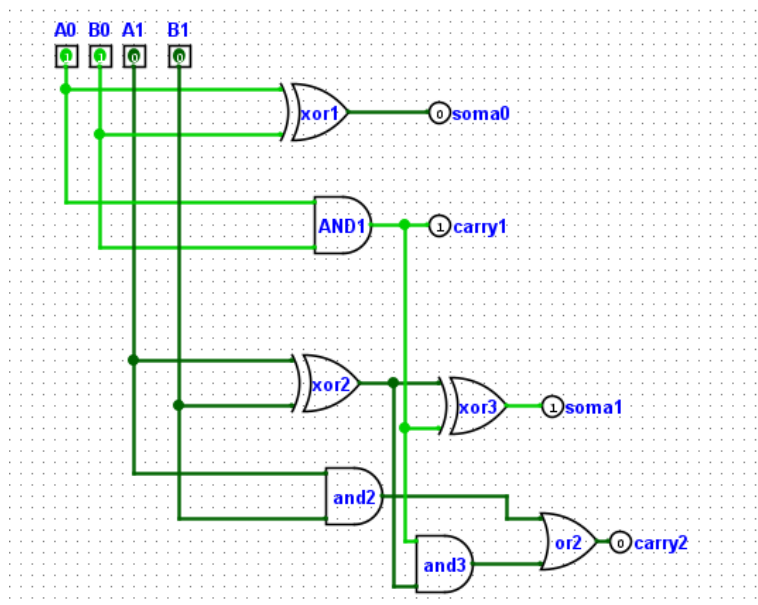


Teste 3:

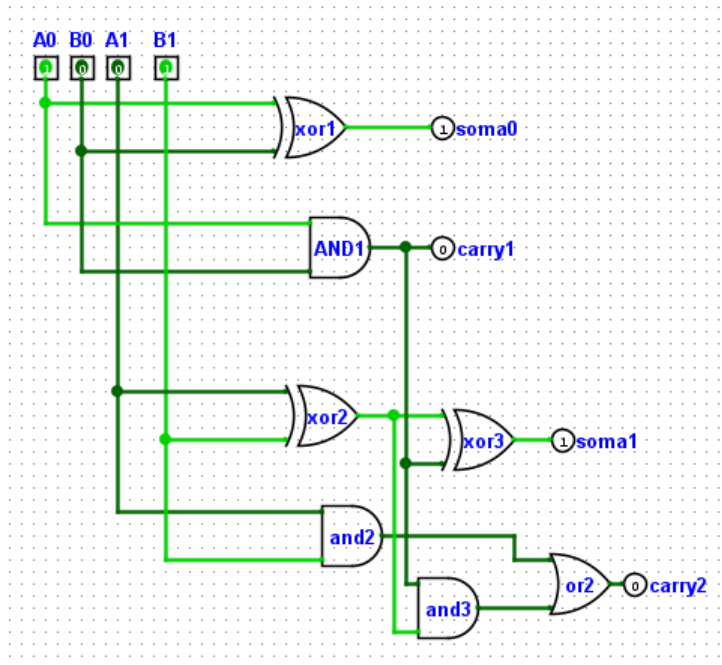


Teste 4:

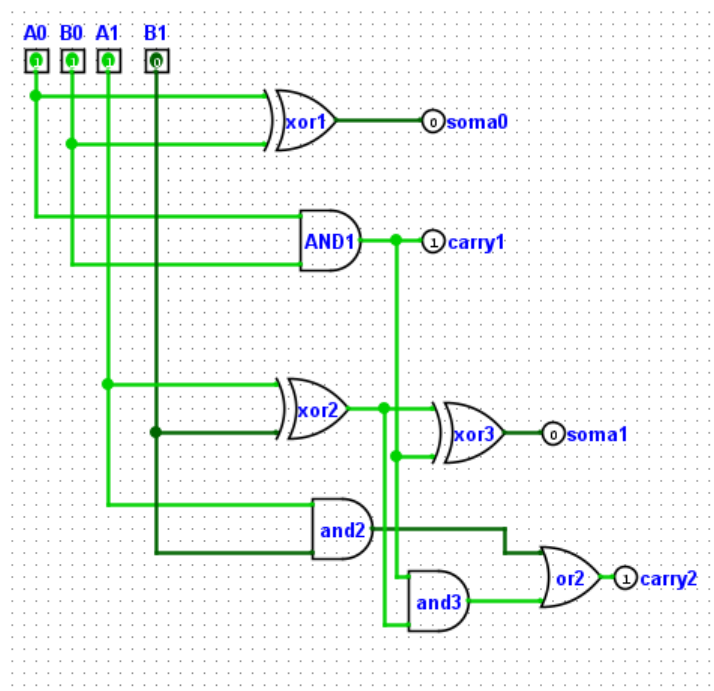

Teste 5:

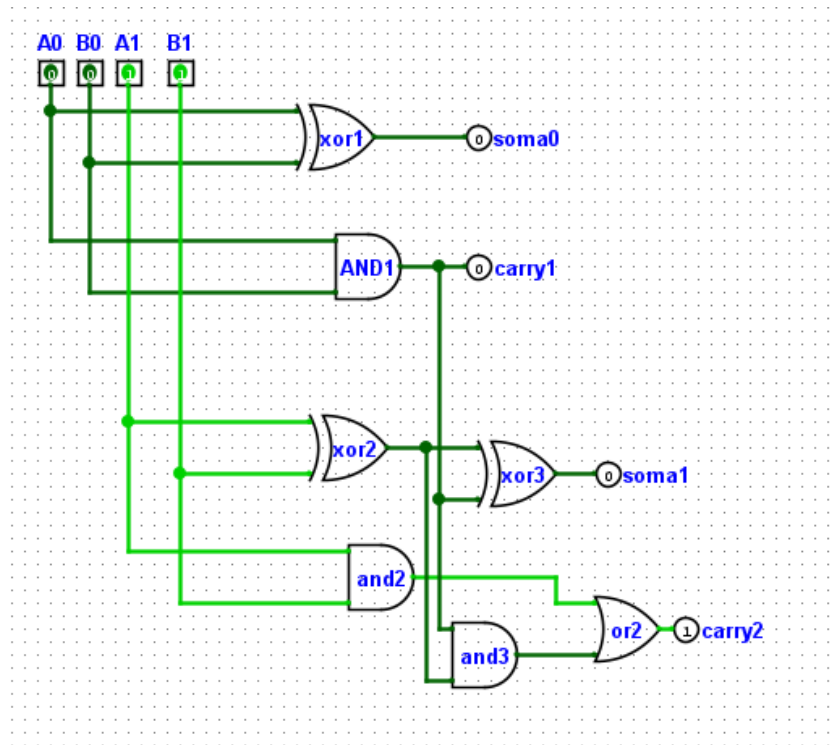


Teste 6:

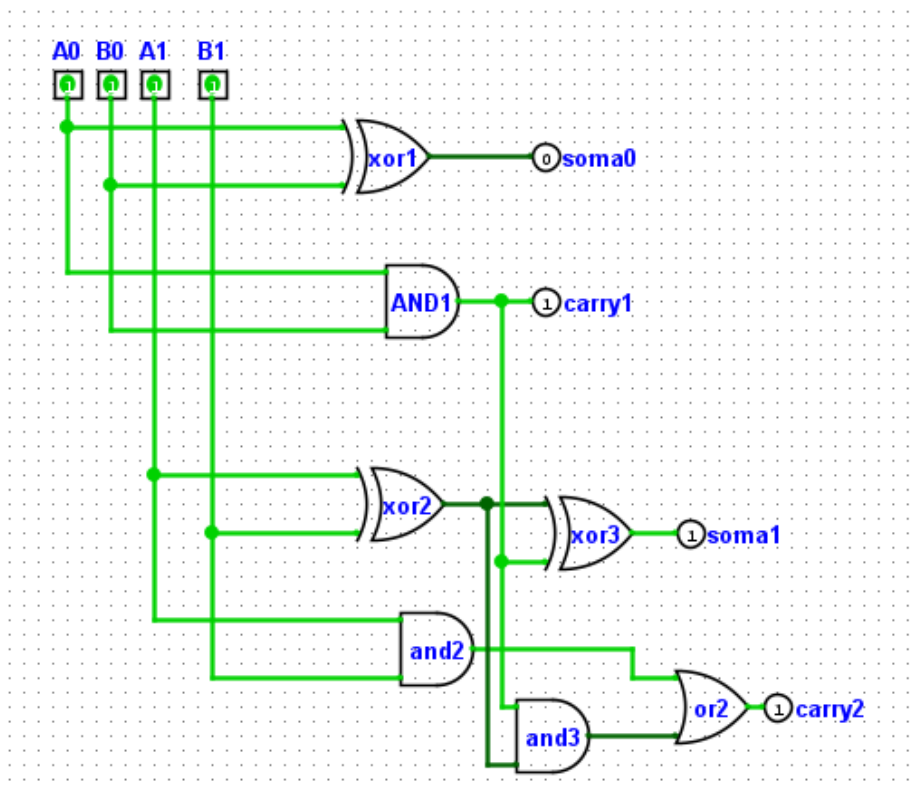


Subtrator de dois bits:


Teste 1:

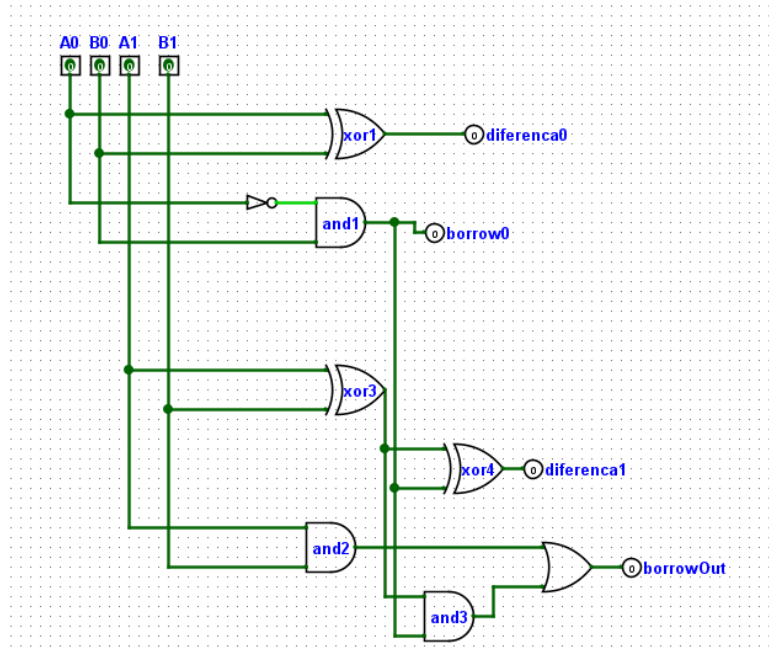


Teste 2:

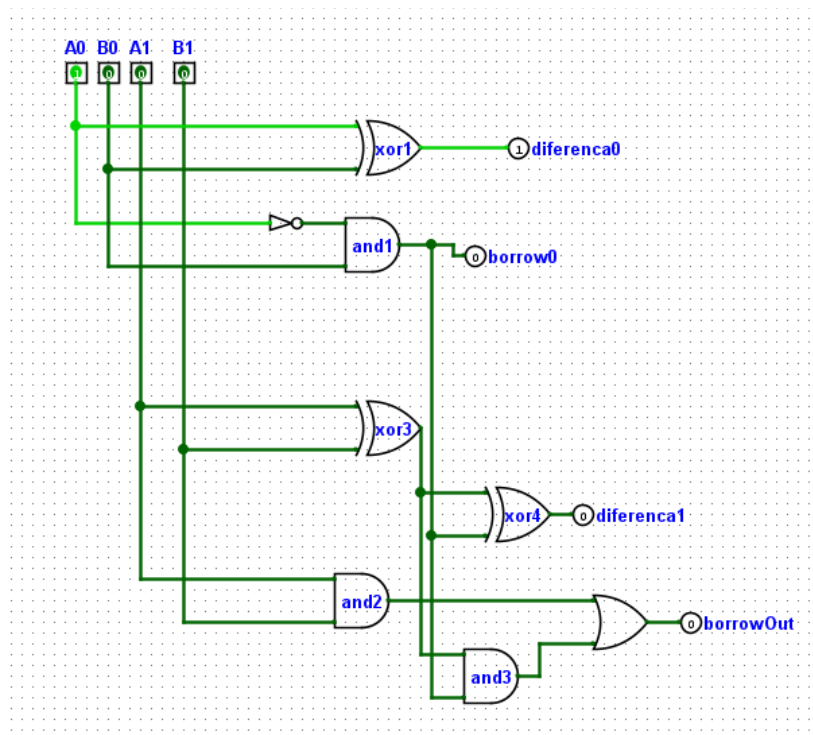


Teste 3:

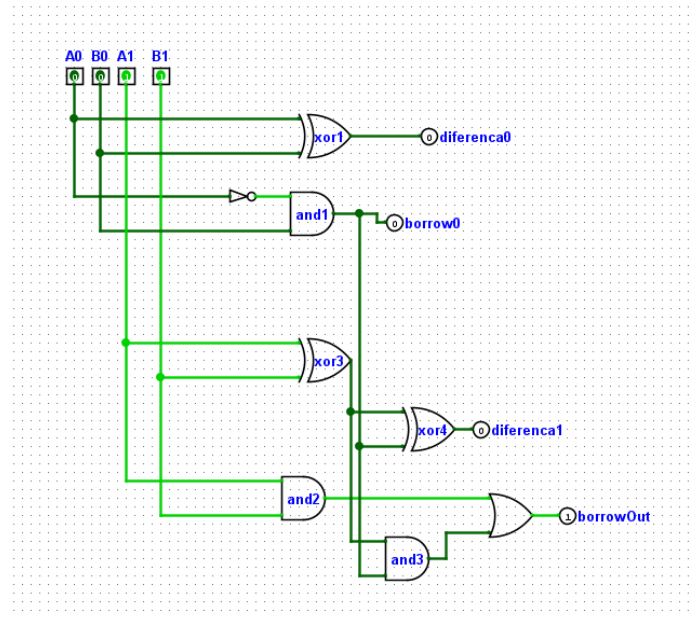


Teste 4:

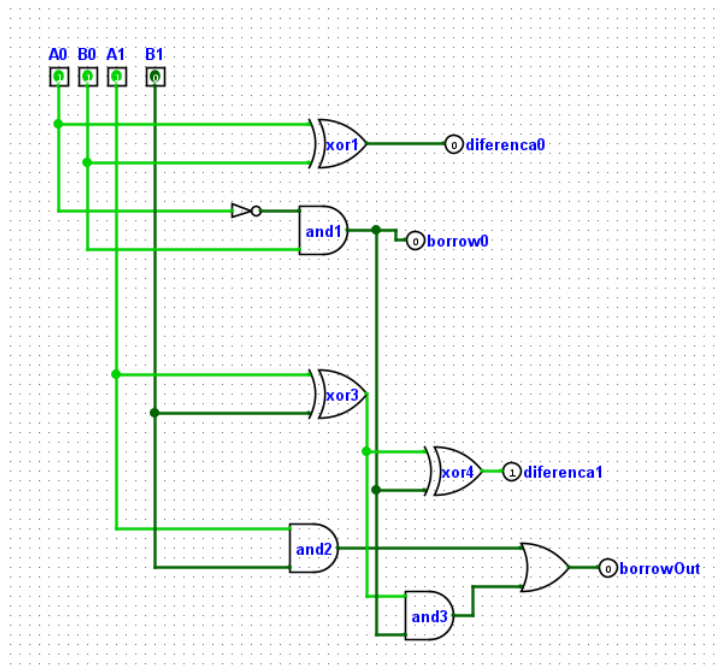


Teste 5:

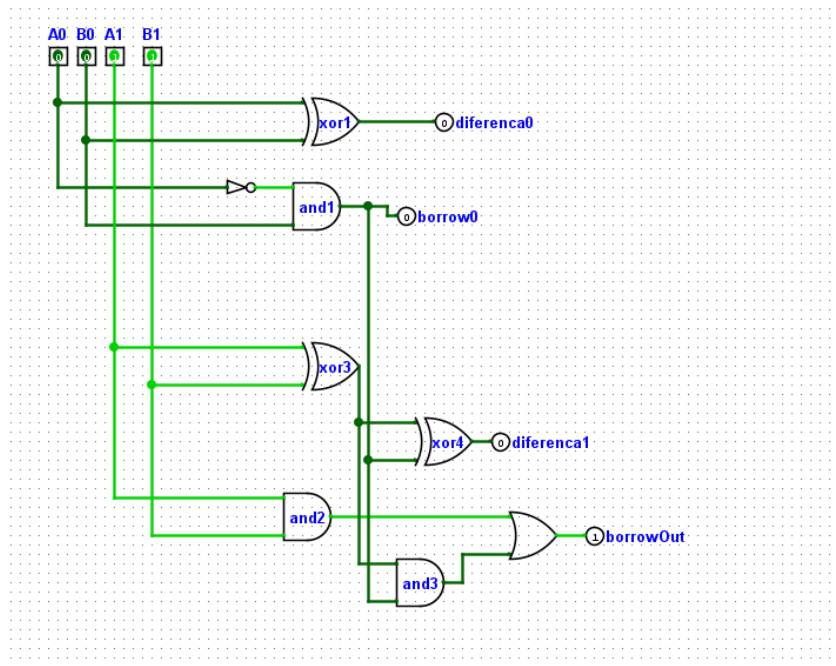

Teste 6:

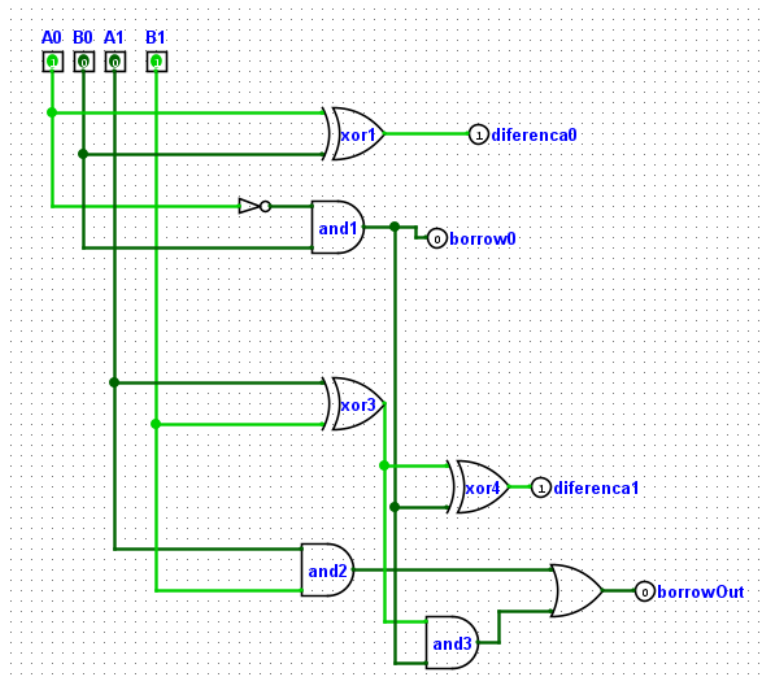


Teste 7:

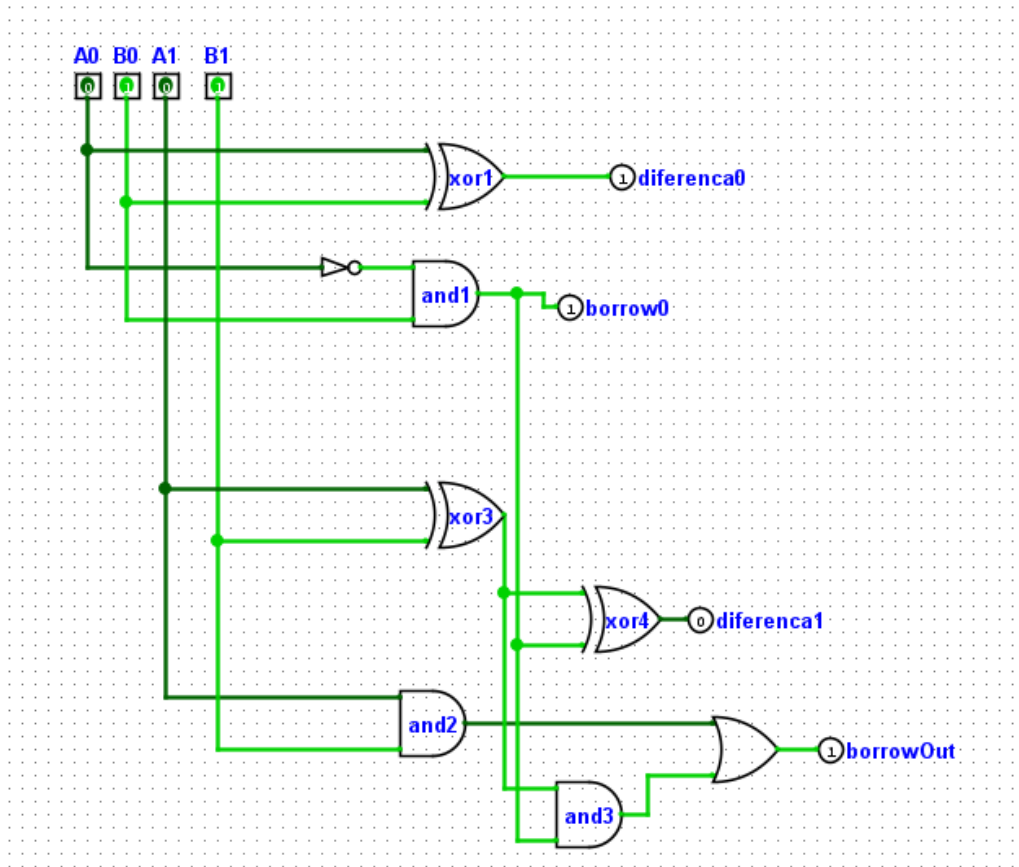


Multiplicador de 2 bits:


Teste 1:

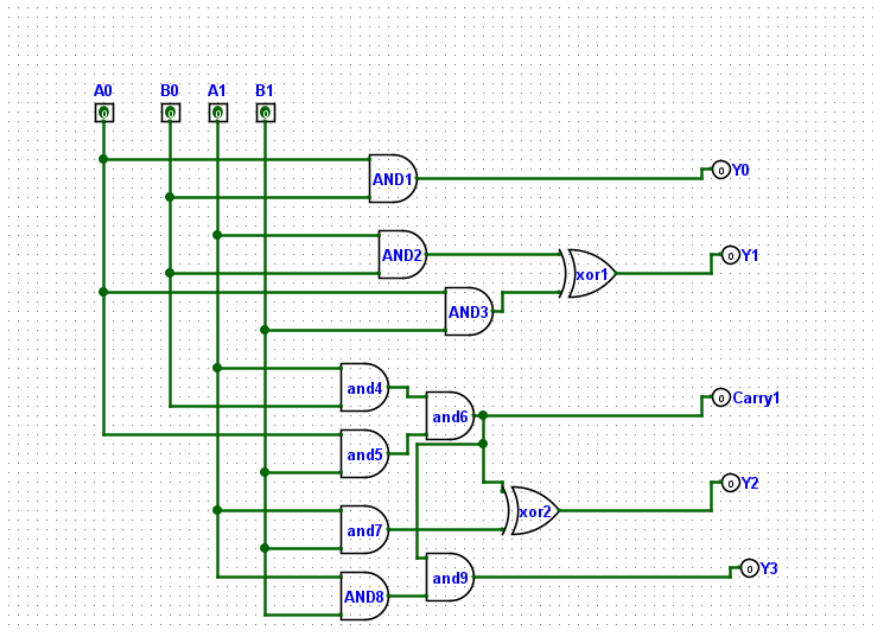


Teste 2:

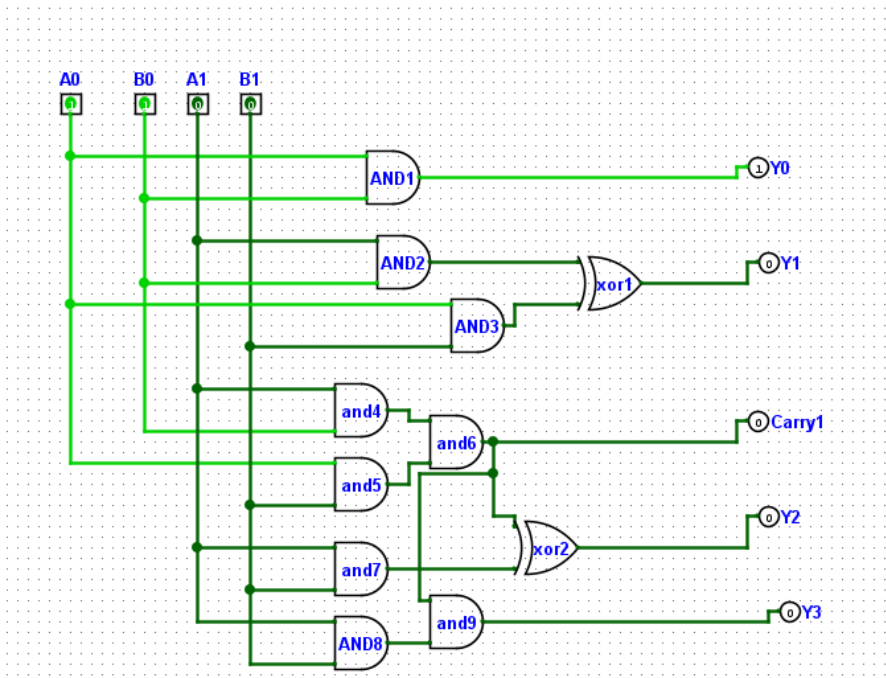


Teste 3:

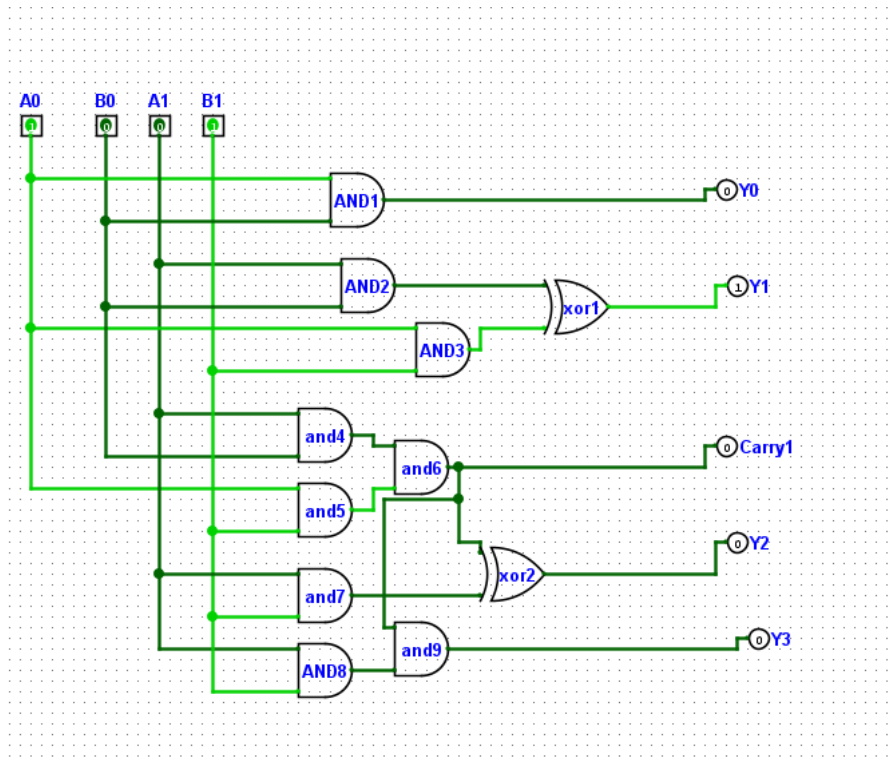


Teste 4:

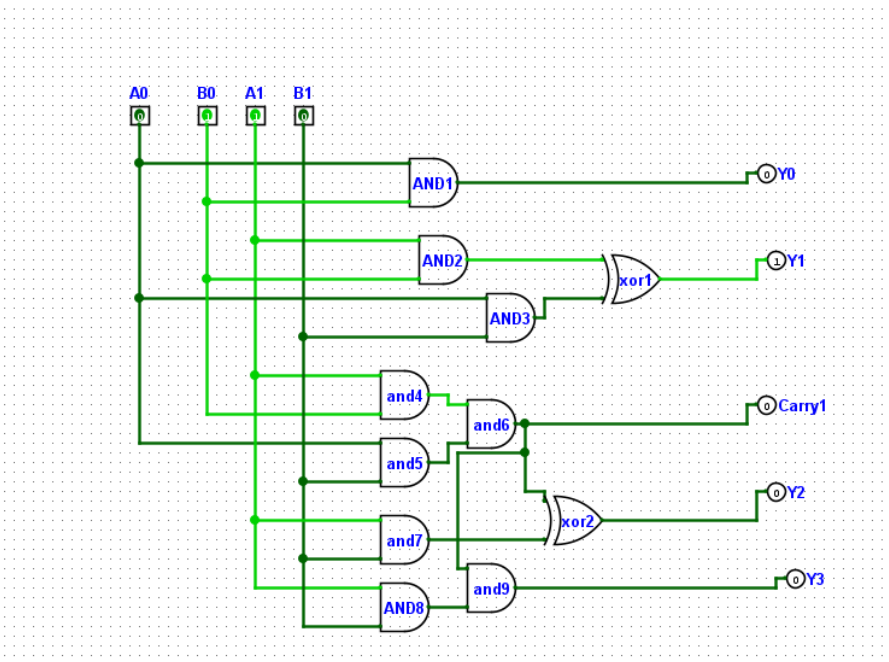

Teste 5:

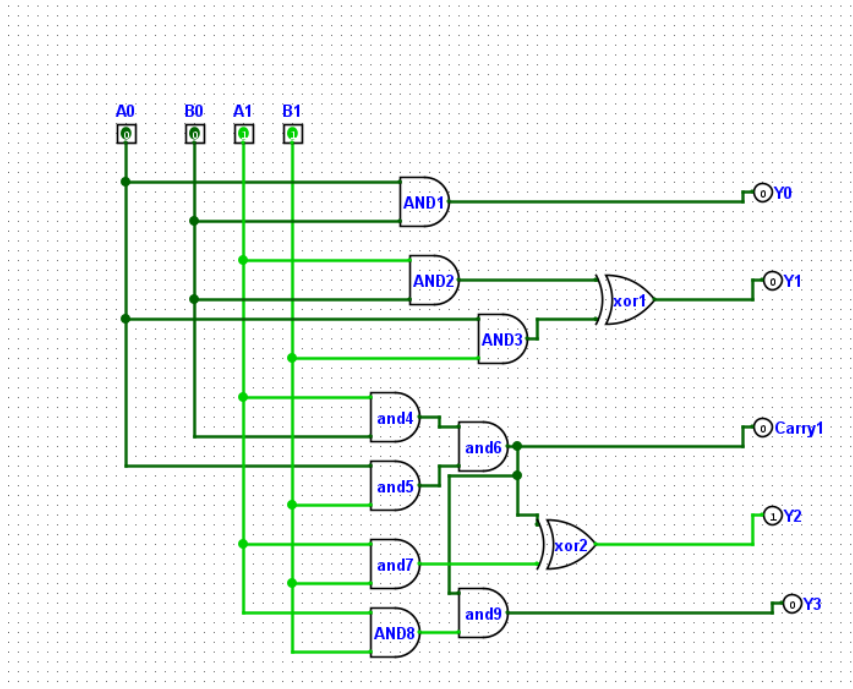


Teste 6:

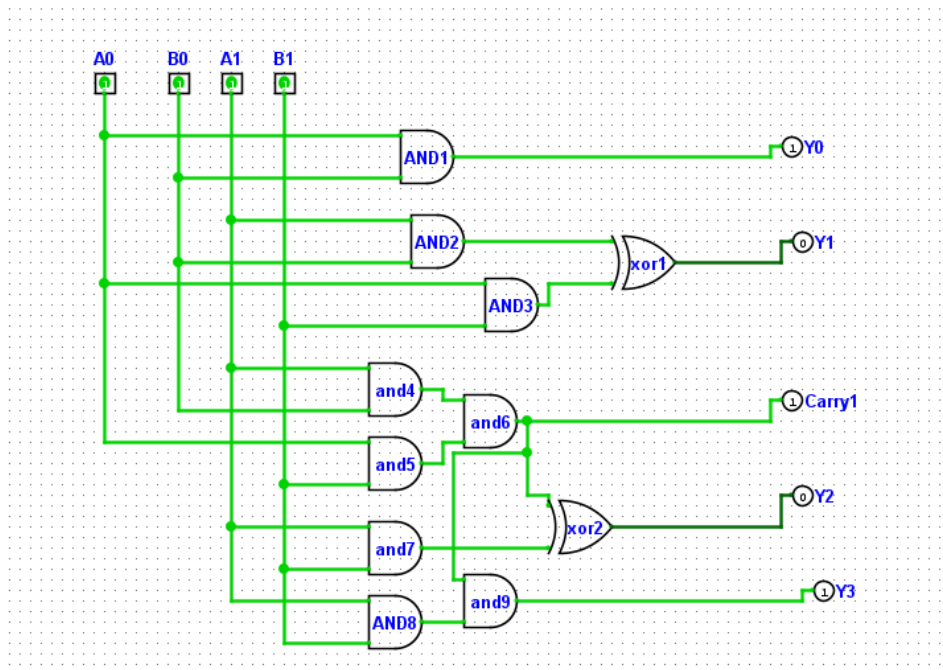


Divisor de 2 bits:


Teste 1:

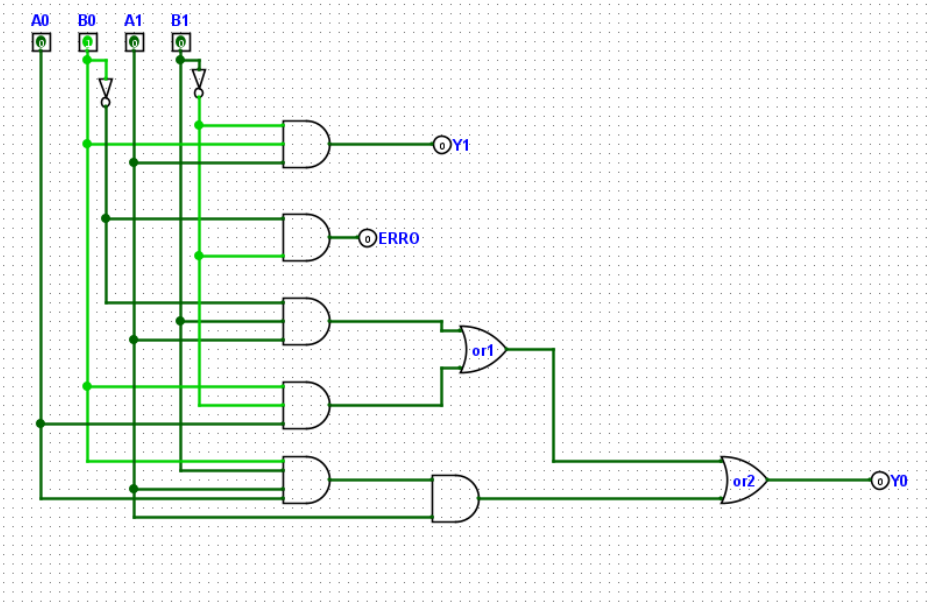


Teste 2:

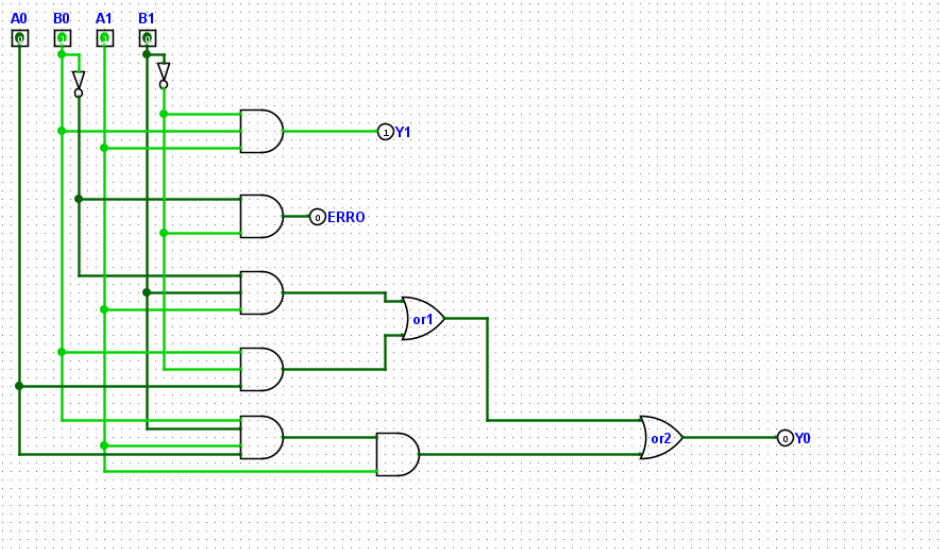

Teste 3:

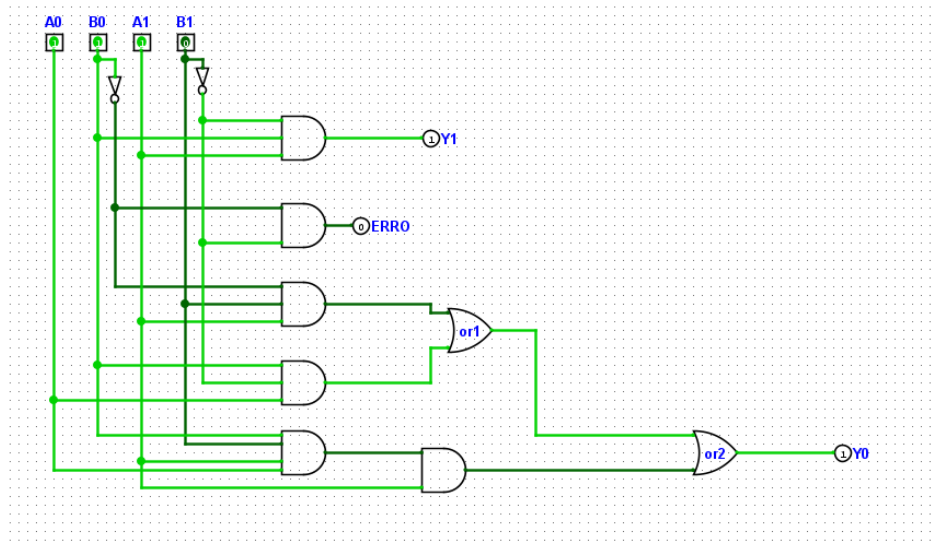

Teste 4:

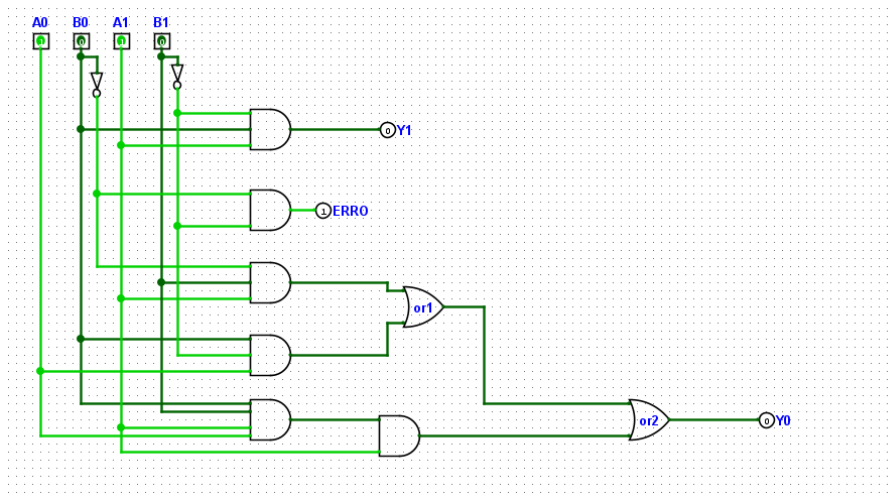

Teste 5:

